Μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ μηχανικός 1M LUXION

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ 1M, 10A 250V~, για χειρισμό φωτός από δύο σημεία, συμβατός με γυάλινα πλαίσια LUXION.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP015B	0749672493443
Χρυσό	LX-MP015G	0749672493467
Γκρι	LX-MP015GY	0749672493450
Λευκό	LX-MP015W	0749672493436


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ, μηχανικός, 1M, γερμανικό πρότυπο
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ (χειρισμός από δύο σημεία)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	250 V AC
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Συμβατότητα	Μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION
Υλικό πρόσοψης	Πλαστικό
Διαστάσεις μηχανισμού	23.5 × 47 mm (Π × Υ)
Βάθος	15 mm + 20 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Κουτί χωνευτό	Στρογγυλό κουτί χωνευτό

	περιλαμβάνονται
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

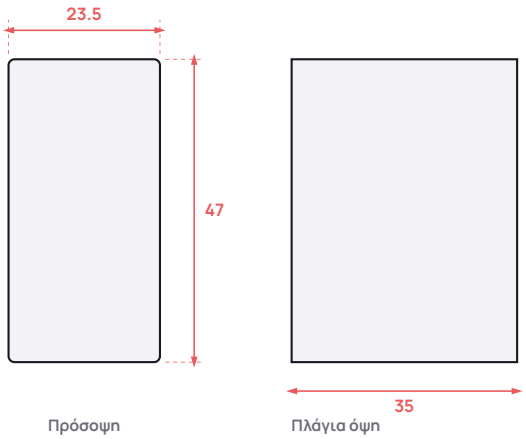

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προϊόντα LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικά, κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικά στον χρόνο και προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανικός μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ σε μέγεθος 1M επιτρέπει τον χειρισμό ενός φωτιστικού από δύο διαφορετικά σημεία, π.χ. στη σκάλα ή στον διάδρομο.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ σε μέγεθος 1M, σχεδιασμένος για τον χειρισμό ενός φωτιστικού από δύο σημεία.

- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι
- Ονομαστικά στοιχεία 10A 250V~
- Σήμανση CE και RoHS
- Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION

Διαστάσεις

- Πλάτος: 23.5 mm
- Ύψος: 47 mm
- Βάθος: 15 mm (πρόσοψη) + 20 mm (σώμα)
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: απόσταση 60 mm
- Το γυάλινο πλαίσιο και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Σύνδεση αλέ-ρετούρ: δύο μηχανισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ακροδεκτών L1 και L2, ώστε το ίδιο φωτιστικό να ελέγχεται από οποιοδήποτε από τα δύο σημεία.

- Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L του πρώτου διακόπτη
- Οι ακροδέκτες L1 και L2 των δύο διακοπτών συνδέονται μεταξύ τους
- Ο ακροδέκτης L του δεύτερου διακόπτη συνδέεται στο φωτιστικό
- Ο ουδέτερος (N) συνδέεται απευθείας στο φωτιστικό
- Τοποθέτηση σε στρογγυλό κουτί χωνευτό (γερμανικό πρότυπο Schuko)